

Dipôle linéaires

1. Notion de pôle électromagnétique	1
2. Association de dipôles	3
3. Dipôles linéaires passifs	4
4. Dipôles linéaires actifs	9


I. Notion de pôle électromagnétique

1) Définition d'un dipôle

Un dipôle est un élément de circuit possédant deux bornes.

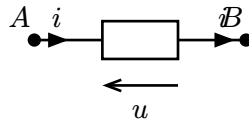2) Caractéristique d'un dipôle

Il y a deux caractéristique d'un dipôle: la tension et l'intensité.



On peut grapher l'intensité en fonction de la tension, ou la tension en fonction de l'intensité.

On appelle ce graphe la **caractéristique** d'un dipôle.

⚠ Warn:

Certains dipôles ne sont pas symétriques. Les bornes A et B ne répondront pas de la même manière aux changements d'intensité et de tension. Exemple: la diode.

3) Dipôles actifs ou passifs

Dipôle actif: Un dipôle dont la caractéristique ne passe pas par l'origine

Dipôle passif: Un dipôle dont la caractéristique passe par l'origine.

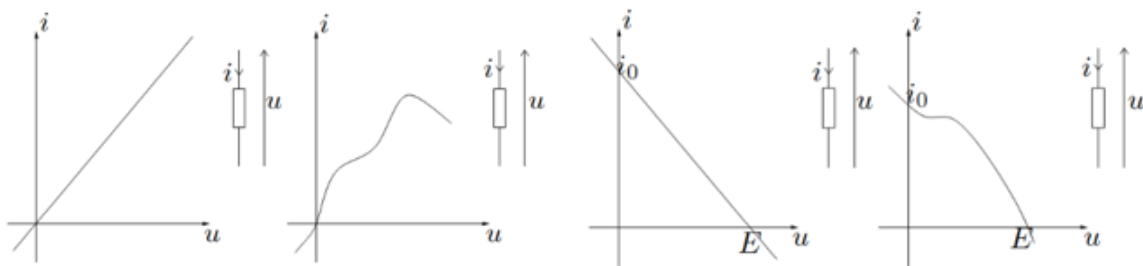


Fig. 2. – Dipôle passif et actif

4) Dipôle linéaire ou non-linéaire

Dipôle linéaire: Dipôle dont la caractéristique est une droite.

Dipôle non-linéaire: Dipôle dont la caractéristique n'est pas droite.

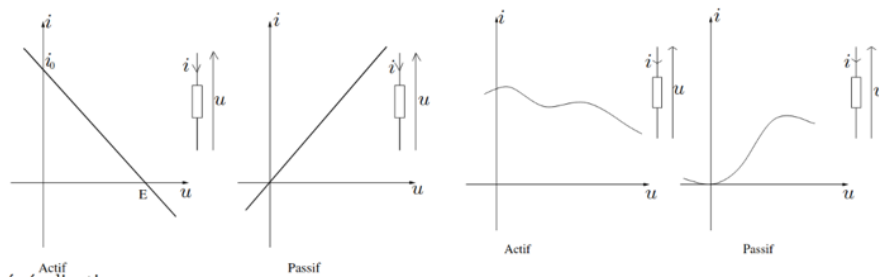


Fig. 3. – Dipôle linéaire et non-linéaire

Deux dipôles connus qui ne rentrent pas dans cette catégorie sont les condensateurs et les bobines. En statique, il n'existe pas de caractéristique de ces éléments.

Tant qu'on ne s'intéresse qu'à des dérivées ou à des intégrales (comme pour les condensateurs ou les bobines), les opérations resteront linéaires ($(f + g)' = f' + g'$, $\int (f + g) = \int f + \int g$).

On considérera donc les condensateurs et les bobines comme des dipôles linéaires.

Dès lors qu'on fera des produits/quotients d'intensité, de fonctions ou de dérivés, on sortira du cadre des dipôles linéaire.

Par la suite, on ne considérera que des dipôles linéaires.

5) Générateurs - Récepteurs \neq Actif - Passif


Un dipôle générateur est un dipôle où la **puissance fournie** est plus grande **puissance reçue**.

Un dipôle récepteur est un dipôle où la **puissance reçue** est plus grande **puissance fournie**.

Il n'y a aucun lien formel avec **actif** et **passif** (même si les dipôles actifs auront souvent des allures de générateurs).

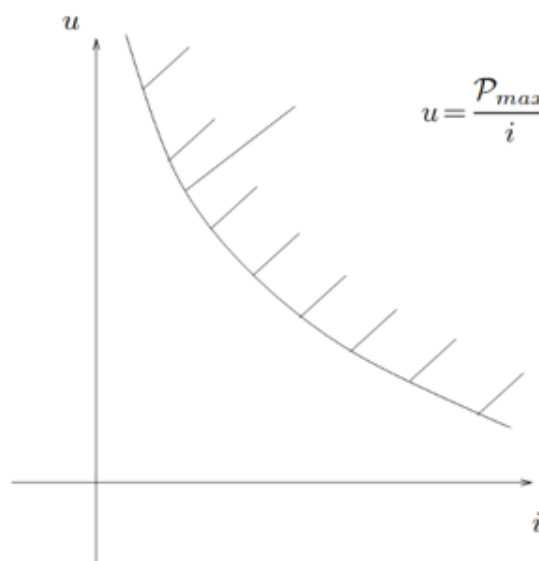6) Limites de fonctionnement


Les dipôles possèdent une puissance maximale de fonctionnement, P_{\max} . Au-delà de cette puissance, il est probable qu'ils grillent.



II. Association de dipôles

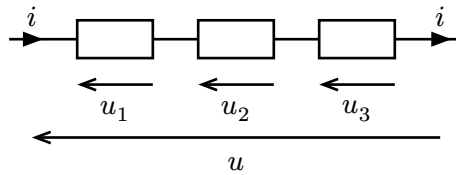1) En série

On met des éléments les uns après les autres:




En série, l'intensité reste la même et les tensions s'additionnent:

$$u = \sum_k u_k$$

Pour vérifier qu'un circuit est en série, on suit le chemin des électrons. Si on rencontre un (vrai!) nœud, on n'est pas en série.

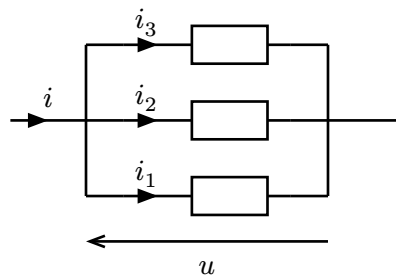2) En parallèle

On met des éléments en parallèles les uns des autres:




En parallèle, la tension reste la même et les intensités s'additionnent:

$$i = \sum_k i_k$$

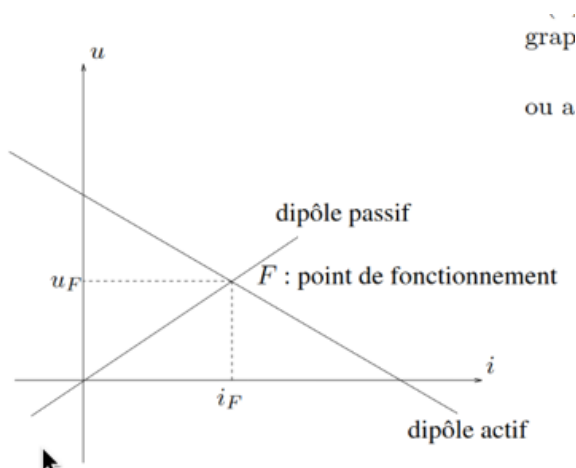3) Point de fonctionnement

On essaye de comprendre comment un circuit fonctionne dans sa globalité.

Point de fonctionnement: Intersection des caractéristiques d'un circuit. C'est le point qui correspond au fonctionnement « normal » de l'association.



Ici, on a deux droites, on peut le résoudre analytiquement.

III. Dipôles linéaires passifs

1) Résistor de résistance R

Il faut faire la distinction entre le composant (résistor) et sa caractéristique (résistance).

Φ Note:

La différence réside dans le fait qu'un résistor (qui est un composant réel) peut avoir des comportements chelou (particulièrement à haute tension ou intensité, ou dans un champ magnétique, etc...) qui ne peuvent pas être modélisés par la caractéristique résistance (qui est une approximation linéaire « parfaite »)

En électricité, on parlera presque exclusivement de résistance.


Schéma:



En convention récepteur, la caractéristique du résistor est une droite et obéit à $u = R \cdot i$.

Attention, en convention générateur, le signe est inversé, on a $u = -R \cdot i$


a) Association en série

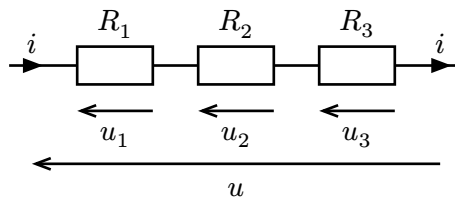

On a:

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 + u_3 \\ &= R_1 i + R_2 i + R_3 i \\ &= i(R_1 + R_2 + R_3) \end{aligned}$$

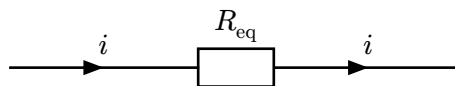
Donc une association en série de résistances est équivalente à une grosse résistance:



Avec:

$$R_{eq} = \sum_k R_k$$

b) Association en parallèle

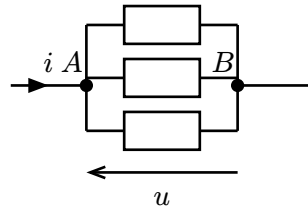

On a:

$$\begin{aligned}
 i &= i_1 + i_2 + i_3 \\
 &= \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \frac{u_3}{R_3} \\
 &= \underbrace{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)}_{1/R_{eq}} u
 \end{aligned}$$

On pose G la conductance avec $G = \frac{1}{R}$. Ici, on a:

$$G_{eq} = \sum_k G_k$$

Donc:

$$R_{eq} = \frac{1}{G_{eq}}$$

c) Puissance

On a:

$$\mathcal{P}_{re\grave{c}ue} = u \cdot i$$

Et:

$$u = R \cdot i$$

Donc:

$$\mathcal{P}_{re\grave{c}ue} = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$$

Donc $\mathcal{P}_{re\grave{c}ue} > 0$ en convention récepteur.

2) Bobine d'inductance L

Schéma:




On a la relation:

$$u = L \frac{di}{dt}$$

La bobine est un fil enroulé autour d'un truc. Le fil possède très probablement une résistance. La majorité du temps, on représentera une bobine par une inductance ET une résistance. On ne peut pas exclure un comportement de type condensateur dans une bobine.

Φ Note:

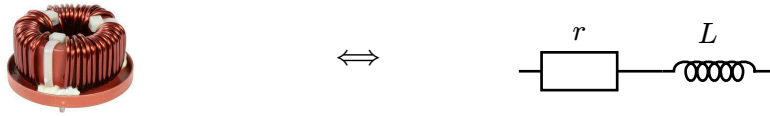On distingue encore une fois l'**inductance**, qui est la caractéristique parfaite qu'on trouve dans les schémas d'électricité, et la **bobine**, qui est un composant réel. Une bobine réelle sera *presque toujours* représentée par une inductance *et* une résistance interne:



a) Association en série


Plusieurs bobines:

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 + u_3 \\ &= L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + L_3 \frac{di}{dt} \\ &= (L_1 + L_2 + L_3) \frac{di}{dt} \end{aligned}$$

Les inductances s'ajoutent en série.

$$L = \sum_k L_k$$

b) Association en parallèle

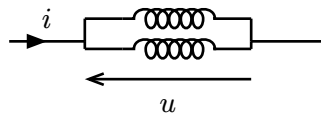

$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 \\ \Leftrightarrow \frac{di}{dt} &= \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt} \\ \frac{di}{dt} &= \frac{u}{L_1} + \frac{u}{L_2} \\ &= \underbrace{\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right)}_{1/L_{eq}} u \end{aligned}$$

L'inverse des inductances s'ajoutent en parallèle:

$$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_k \frac{1}{L_k}$$

c) Puissance

On a:

$$\mathcal{P}_{\text{reque}(t)} = i(t)u(t)$$

Or,

$$u(t) = L \frac{di}{dt}$$

D'où:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\text{reçue}(t)} &= i(t)L \frac{di(t)}{dt} \\ &= Li(t) \frac{di(t)}{dt} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L \cdot i^2(t) \right) \end{aligned}$$

Or, on a aussi que la puissance est l'énergie au cours du temps: $E = \mathcal{P} \cdot T$ pour une puissance constante, et pour une puissance variable:


$$\begin{aligned} E(t) &= \int_0^t \mathcal{P}(x) dx \\ &= \int_0^t \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} L \cdot i^2(x) \right) dx \\ &= \frac{1}{2} L \cdot i^2(t) \end{aligned}$$

Intuition: si l'intensité augmente, la bobine est réceptrice. Si l'intensité diminue, la bobine est génératrice. Elle lisse les changements d'intensité dans le circuit.

On a l'inductance définie en Henry, $H = V \cdot A^{-1} \cdot s$

3) Condensateur de capacité C

Schéma:

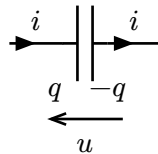

Note:

Même remarque sur la différence entre condensateur et capacité...

Un condensateur est composé de deux plaques conductrices séparées par un matériau diélectrique (isolant).

En tirant de la charge d'un côté du condensateur, elle est accumulée de l'autre côté.

On a:

$$q = C \cdot u$$

Avec q la charge du condensateur, C la capacité en farads (F) et u la tension aux bornes.

(Donc: $u = \frac{q}{C}$)

Pour connaître l'intensité d'un condensateur, on repart de la définition de l'intensité:

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(C \cdot u) = C \frac{du}{dt}$$


a) Association en série:

On a:

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 \\ \frac{du}{dt} &= \frac{du_1}{dt} + \frac{du_2}{dt} \\ &= \frac{i}{C_1} + \frac{i}{C_2} \\ &= \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) i \end{aligned}$$

En série, la somme des capacité s'additionnent

b) Association en parallèle:

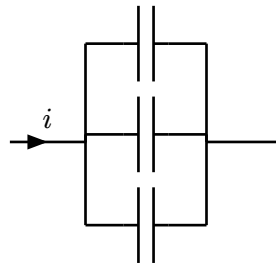

$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 + i_3 \\ &= C_1 \frac{du}{dt} + C_2 \frac{du}{dt} + C_3 \frac{du}{dt} \\ &= (C_1 + C_2 + C_3) \frac{du}{dt} \end{aligned}$$

En parallèle, les capacité s'ajoutent:

$$C_{eq} = \sum_k C_k$$

!! Caution:

Les règles d'ajout des tensions/intensités sont inversées entre les capaciteurs et les autres dipôle.

c) Puissance

On a:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\text{reque}(t)} &= i(t)u(t) \\ \mathcal{P}_{\text{reque}(t)} &= u(t)C \frac{du}{dt} \\ \mathcal{P}_{\text{reque}(t)} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C \cdot u(t)^2 \right) \end{aligned}$$

D'où:

$$E_c(t) = \frac{1}{2} C \cdot u(t)^2$$

Si l'énergie augmente, on la stocke, et on peut la restituer.


IV. Dipôles linéaires actifs

1) Source idéale de tension

Rappel: les dipôles linéaires actifs ont une caractéristique qui ne passe pas par l'origine.

Situation la plus simple: la caractéristique est une droite.

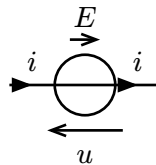Si cette droite est horizontale, la tension aux bornes du dipôle sera toujours la même. On nomme E cette tension. On appelle ce genre de dipôle une **source idéale de tension**, de symbole:



On se place le plus souvent en convention générateur, mais on peut ne pas le faire:


!! Caution:

Faire attention au signe!!

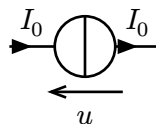2) Hors programme: source idéale de courant

On nomme une source idéale de courant une source d'on l'intensité est la même peut-importe la tension.

Sa caractéristique (avec l'intensité en abscisse) est une droite verticale. On nomme I_0 son intensité.



Il existe une combinaison des deux, avec une caractéristique « carré » (de tension constante jusqu'à une certaine intensité, à partir de laquelle l'intensité devient constante).

3) Source réelle = modèle de Thévenin

La caractéristique d'une source réelle est une droite qui n'est pas horizontale, pas verticale, et qui ne passe pas par l'origine.

Cette droite a donc une pente, notée $-R$, elle intersecte l'axe des ordonnées en E , la tension quand l'intensité est nulle, et elle intersecte l'axe des abscisses en I_0 , l'intensité quand la tension est nulle.

On a donc:


$$u = E - R \cdot i$$

Par homogénéité, E et $R \cdot i$ sont en Volts, donc on peut poser les tensions u_1 et u_2 avec:

$$u = u_1 + u_2$$

Avec $u_1 = E$ et $u_2 = -R \cdot i$

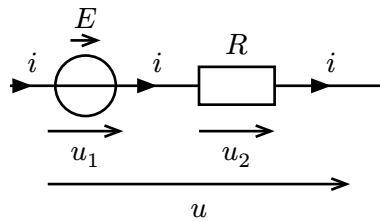On peut représenter un dipôle de tension constante u_1 par une source idéale de courant de tension E , et un dipôle de tension $-R \cdot i$ avec un résistor de résistance R en convention générateur:



Le modèle de Thevenin est donc caractérisé par:

- La tension à vide de force électromotrice E
- La résistance interne R

(D'où le fait qu'une source idéale de tension n'existe pas dans la vraie vie: pas de résistance nulle)

a) Modèle de Norton (hors programme)

On refait la même chose avec une source idéale de courant:

On a I_0 l'intensité quand la tension est nulle, et E la tension quand l'intensité est nulle.

Sa caractéristique (d'axe u) est une droite dont la pente est $-\frac{1}{R}$

On peut poser:


$$R \cdot i = E - u$$

$$\Leftrightarrow i = \frac{E}{R} - \frac{1}{R}u$$

Par homogénéité, $i = i_1 + i_2$ avec:

- $i_1 = \frac{E}{R} = I_0$ (modélisable par une source idéale de courant d'intensité I_0)
- $i_2 = -\frac{1}{R}u$ (modélisable par un résistor de résistance R)

On a:

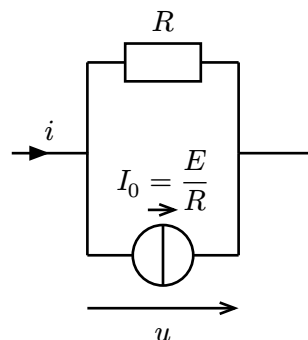

On peut caractériser le modèle de Norton par:

- Le courant de court-circuit $I_0 = \frac{E}{R}$
- La résistance interne R

On peut basculer du modèle de Norton vers le modèle de Thévenin (avec le terme $\frac{E}{R}$).